

5. أرسم دائرة فرعية رابعة تتكون من : (3ن)

- مصباحين L4 و L5
- قاطعي التيار K4 و k5
- مأخذا للتيار
- صهيرة

Salammi.info