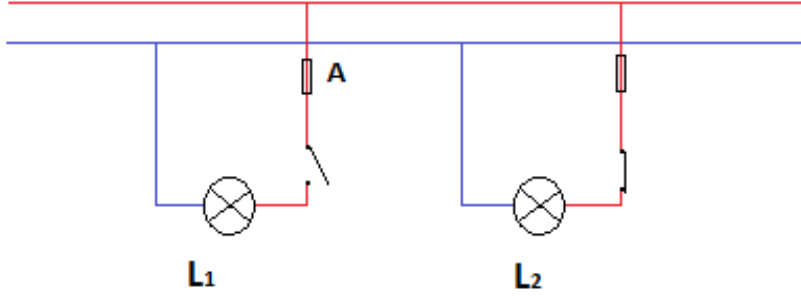


النشاط 1 :

www.9alami.info

يمثل الشكل تركيب مصباحين في الدارة الكهربائية المنزلية.

1- ما نوع تركيب المصباحين L_1 و L_2 ؟

2- حدد من بينهما المصباح المضيء.

3- ما هو دور العنصر A في الدارة؟ و على أي سلك يُركب؟

4- ماذا يحدث عند وقوع تماس بين سلك الطور و السلك المحايد على مستوى المصباح L_2 ؟ فسر ذلك.

النشاط 2 :

1- عرف التربة.

2- عرف الفرش الحرجي.

3- ضع علامة أمام المعلومة الصحيحة :

- تتكون التربة من المواد المعدنية فقط.
- التربة وسط حي لأنها تحتوي على الماء و الهواء.
- تمثل التربة دعامة تنمو عليها النباتات و تعيش فيها الحيوانات.
- جميع حيوانات التربة تُرى بالعين المجردة.

www.9alami.info