

الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

المراقبة المستمرة رقم 1
 الاسم:
 الفوج:
 التاريخ:
 المستوى: السادسة ابتدائي

1- أذكر عناصر الدارة الكهربائية المنزلية : 1,5

.....

2- حدد دور الفاصل : 1,5

.....

3- حدد دور الصهيرة : 1

.....

4 - على أي سلك يركب قاطع التيار . 1

.....

5 - أذكر أسلاك الدارة الكهربائية 1,5

.....

.....

.....

6- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية 1

.....

7
 أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو تركيب على التوالي أم تركيب على التوازي . 1,5

ب - إذا تعطل أحد المصابيح ماذا يحدث للمصابيح المتبقية

.....

8 - إعطي رموز العناصر الكهربائية التالية 1

البطارية أو العمود
 الفاصل
 قاطع التيار
 الصهيرة

