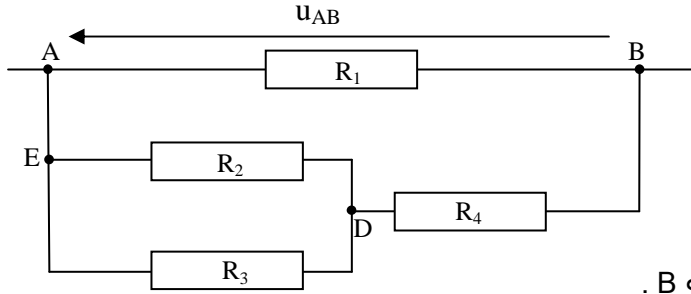


## التمرين 09

www.pc-lycee.com

يتكون التركيب التالي من موصلات أومية . نطبق التوتر  $u_{AB}=10V$  .

نعطي :  $R_1=10\Omega$   $R_2=6\Omega$   $R_3=4\Omega$   $R_4=7,6\Omega$



1. أحسب مقاومة الموصل المكافئ بين A و B .
2. أحسب شدة التيار في كل فرع و شدة التيار I في الدارة الرئيسية.

Mohammed Sobhi

www.pc-lycee.com